

Circuit Design of Boost Converter

Aim : Determine values of L & C for given specifications of a boost converter.

Specifications :

$$V_s = \text{Supply voltage} = 5 \text{ V}$$

$$V_o = \text{Output voltage} = 20 \text{ V}$$

$$I_o = \text{Output current} = 2 \text{ A (for a resistive load of } 10 \Omega)$$

$$\text{Permissible ripple of } 10 \%$$

Formulas used :

$$D = \text{Duty cycle} = \frac{V_o - V_s}{V_o} \quad (1)$$

$$\Delta I_L = \text{Inductor current ripple} = \frac{DV_s}{fL} \quad (2)$$

$$\Delta V_c = \Delta V_o = \text{Capacitor / Output voltage ripple} = \frac{DI_o}{fC} \quad (3)$$

$$I_L = \text{Mean inductor current} = \frac{I_o}{1 - D} \quad (4)$$

Calculations :

We choose the frequency of the circuit as $f = 25000 \text{ Hz}$.

Using (1),

$$D = \frac{20-5}{20} = 0.75$$

Using (4),

$$I_L = \frac{2}{1-0.75} A = 8 A$$

As the allowed ripple is 10%,

$$\therefore \Delta I_L = \frac{10}{100} \cdot 8 A = 0.8 A$$

$$\therefore \Delta V_o = \frac{10}{100} \cdot 20 V = 2 V$$

Using (2),

$$L = \frac{DV_s}{f\Delta I_L} = \frac{0.75 \times 5}{25000 \times 0.8} H = 1.875 \times 10^{-4} H$$

Using (3),

$$C = \frac{DI_o}{f\Delta V_o} = \frac{0.75 \times 2}{25000 \times 2} F = 3 \times 10^{-5} F$$

Results :

a) For V_o ,

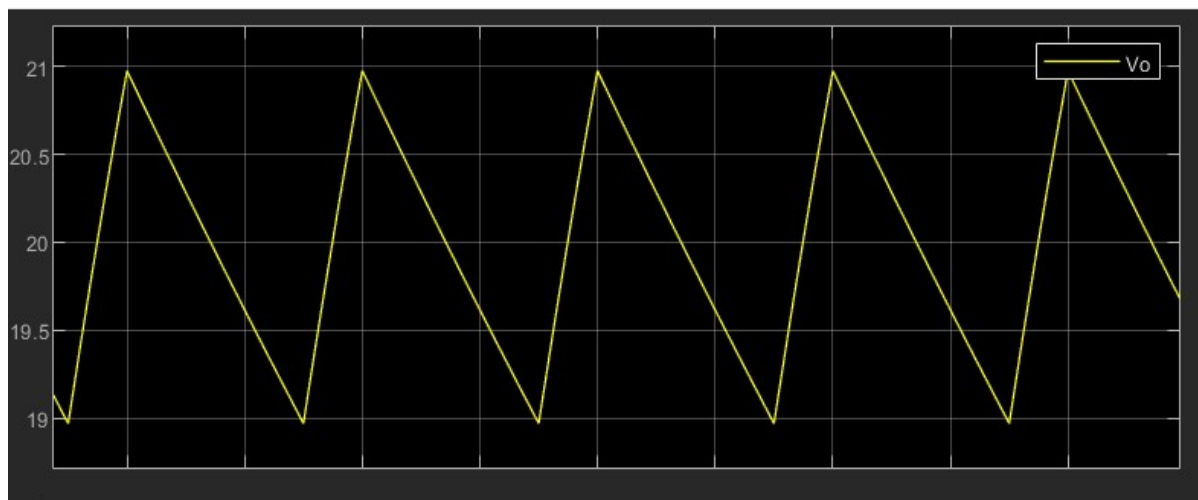


Fig 1: V_o

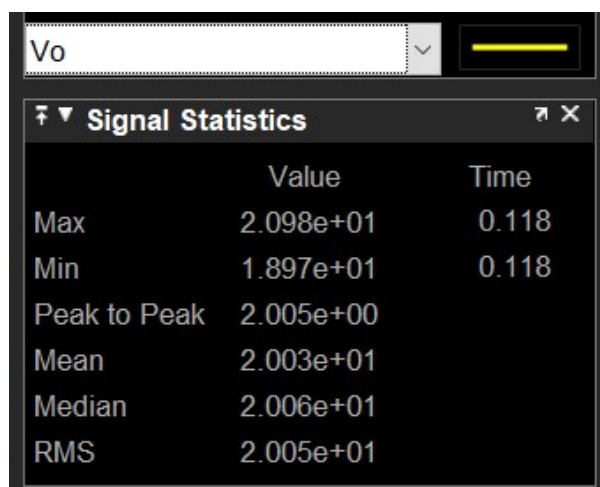


Fig 2: *Signal stats for V_o*

Expected Ripple = 10 %

$$\text{Obtained Ripple} = \frac{2.005}{20.03} \cdot 100 \% = 10.0099 \%$$

b) For I_L ,

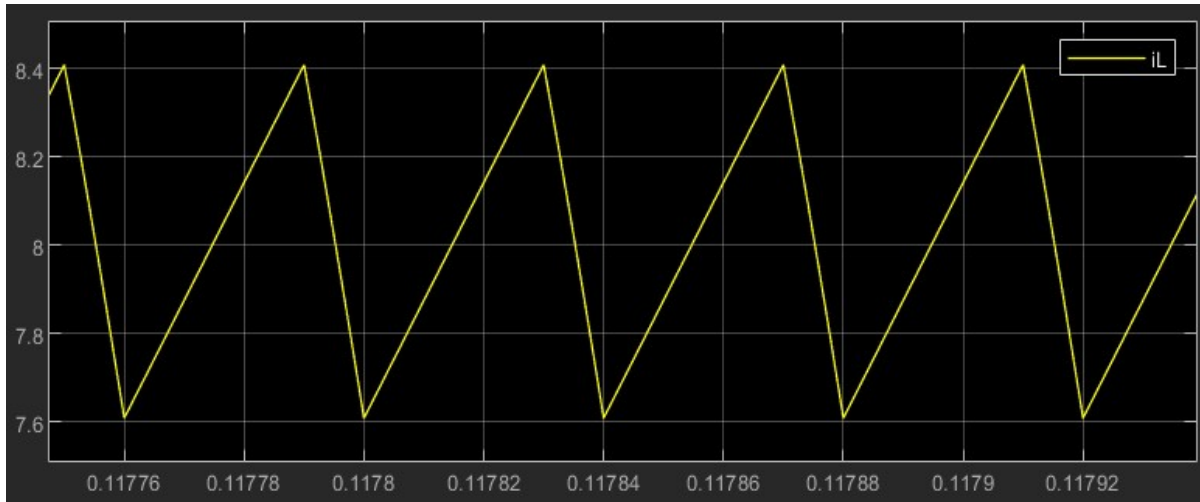


Fig 3: I_L

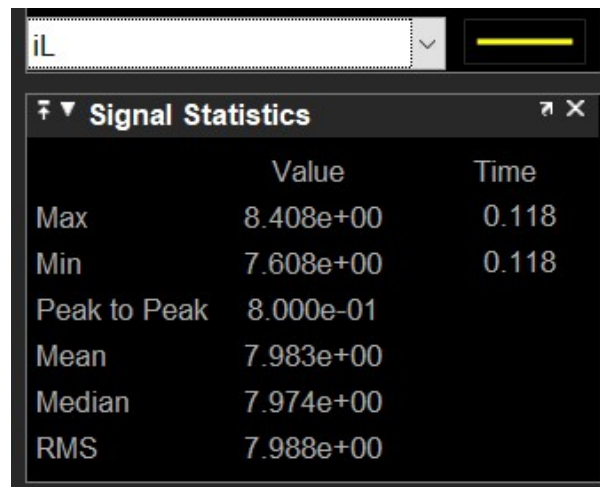


Fig 4: Signal stats for I_L

Expected Ripple = 10 %

$$\text{Obtained Ripple} = \frac{0.8}{7.983} \cdot 100 \% = 10.0213 \%$$

c) For I_o ,

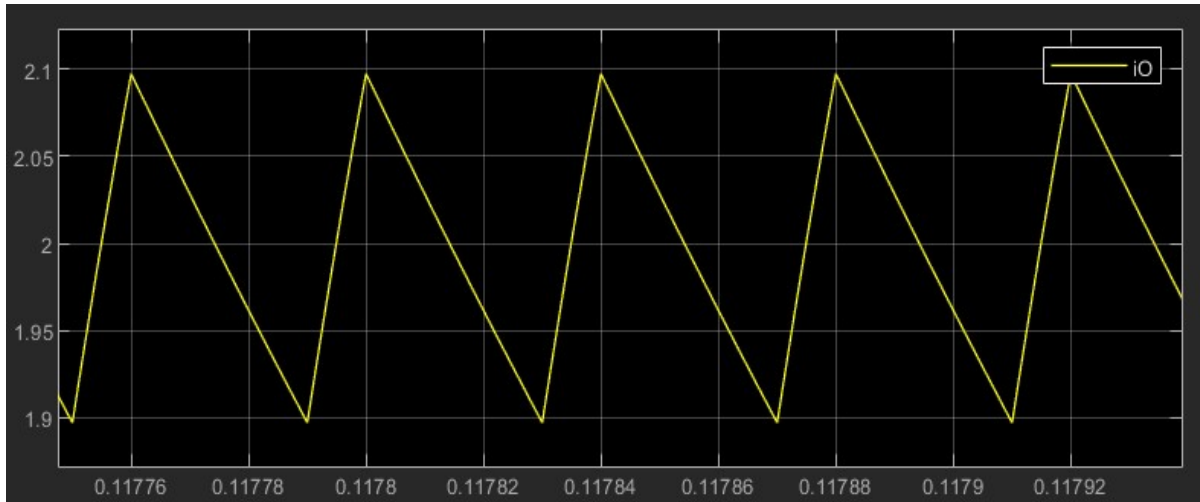


Fig 5: I_o

iO		
Signal Statistics		
	Value	Time
Max	2.098e+00	0.118
Min	1.897e+00	0.118
Peak to Peak	2.005e-01	
Mean	2.003e+00	
Median	2.006e+00	
RMS	2.005e+00	

Fig 6: Signal stats for I_o

Expected Ripple = 10 %

$$\text{Obtained Ripple} = \frac{0.2005}{2.003} \cdot 100 \% = 10.0099 \%$$